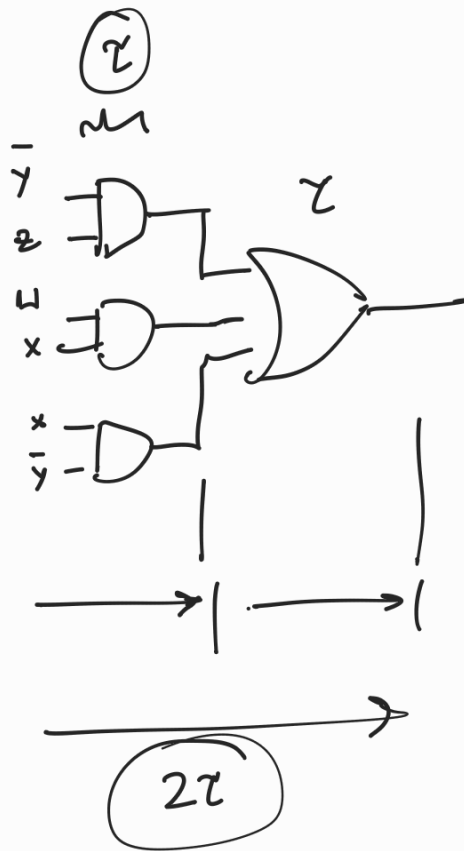


Propagation delay



$$F = \bar{y}z + wx + x\bar{y}$$

pico seconds

nanoseconds $\rightarrow 10^{-9}$ seconds.
pico seconds $\rightarrow 10^{-12}$ seconds




2 level }
logic circuit

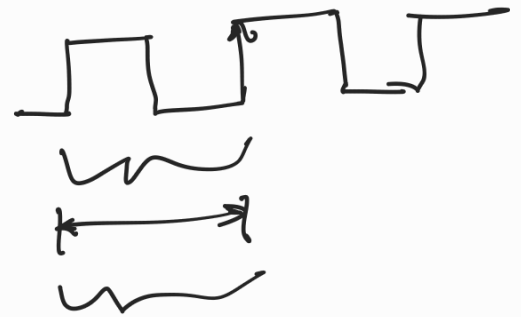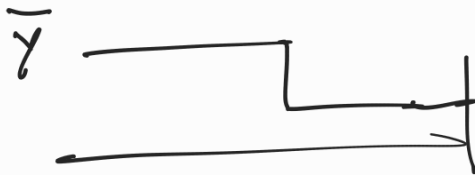

\rightarrow level
 \rightarrow fan-in


Ripple Carry Adder.

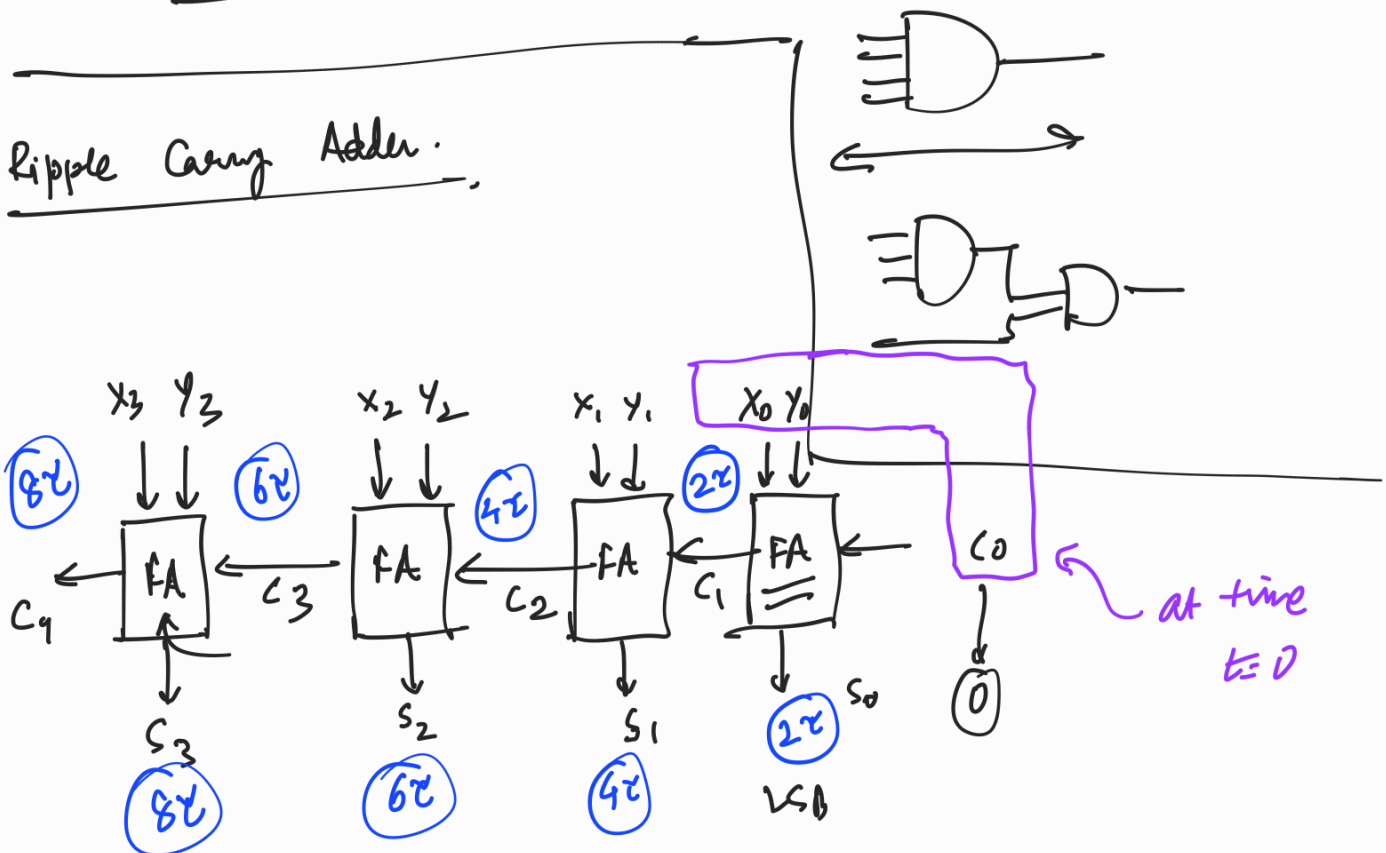

FA

$$C_{i+1} = x_i y_i + x_i C_i + y_i C_i \quad (2\tau)$$
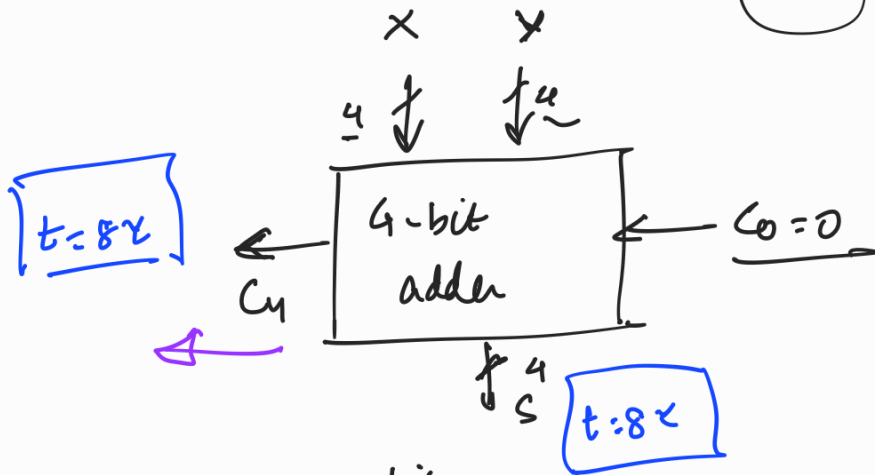
$$S_i = \bar{x}_i \bar{y}_i C_i + \bar{x}_i y_i \bar{C}_i + x_i \bar{y}_i \bar{C}_i + x_i y_i C_i \quad (2\tau)$$



For a RCA over n bits.

Delay is $2n\tau$

Carry look ahead adder.

Bottleneck: Serial dependence.

$$C_{i+1} = \sum m(3, 5, 6, 7)$$

$$= \bar{x}_i y_i C_i + x_i \bar{y}_i C_i + x_i y_i \bar{C}_i + x_i y_i C_i$$


$$= (\bar{x}_i y_i + x_i \bar{y}_i) C_i + x_i y_i$$

$$C_{i+1} = \underbrace{(x_i \oplus y_i)}_{P_i} C_i + \underbrace{x_i y_i}_{G_i}$$

$$S_i = \underbrace{(x_i \oplus y_i)}_{P_i} \oplus C_i$$

$C_{i+1} =$	$P_i C_i + G_i$
$S_i =$	$P_i \oplus C_i$

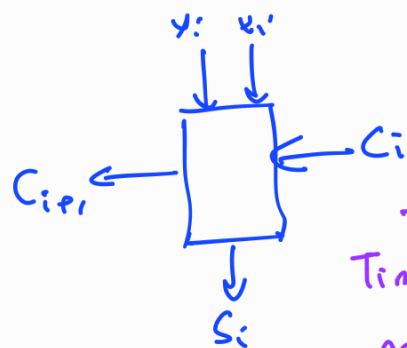$P_i \rightarrow$ propagate term
 $G_i \rightarrow$ generate term



Timing analysis?

C_{i+1} is 1 if $\left[\left(\text{any one of } x_i \text{ \& } y_i \text{ is 1} \right) \text{ and } C_i \text{ is 1} \right]$
or $\left(\text{both } x_i \text{ \& } y_i \text{ are 1} \right)$
in which case we don't care about C_i .

$$\begin{aligned}C_1 &= P_0 C_0 + G_0 \\C_2 &= P_1 C_1 + G_1 \\C_3 &= P_2 C_2 + G_2 \\C_4 &= P_3 C_3 + G_3.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}C_1 &= P_0 C_0 + G_0 \\C_2 &= P_1 (P_0 C_0 + G_0) + G_1 \\&= P_1 P_0 C_0 + P_1 G_0 + G_1 \\C_3 &= P_2 [P_1 P_0 C_0 + P_1 G_0 + G_1] + G_2 \\&= P_2 P_1 P_0 C_0 + P_2 P_1 G_0 + P_2 G_1 + G_2 \\C_4 &= P_3 P_2 P_1 P_0 C_0 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 G_1 + P_3 G_2 + G_3.\end{aligned}$$

Key idea

C_1, C_2, C_3 do NOT appear in the above expressions. \rightarrow eliminates serial dependence.

Homework: Timing analysis for 4-bit
CLA-based adder.